



# Verilog



**Bioelectromagnetics Lab**



# 目錄

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. 簡介              | 7. 邏輯閘階層模型的敘述 |
| 2. Verilog 的模型     | 8. 資料流模型的敘述   |
| 3. Verilog 的架構     | 9. 行為模型的敘述    |
| 4. MAX+plus II 的環境 | 10. 編譯命令      |
| 5. 基本資料型態          | 11. 循序邏輯電路範例  |
| 6. 輸出入埠的宣告         |               |



# 1. 簡介

- Verilog 是一種高階且模組化的硬體描述語言，其基本特點如下：
  - 功能強大：已達電路描述、合成與模擬驗證垂直整合設計功能。
  - 彈性設計 (Flexibility)：可模組化，易做重新組合，使設計更快速，維護更容易。
  - 多種描述風格：如連線關係，順序性與共時性敘述，布林代數式等。
  - 可攜性 (Portability)：是工業標準，可用不同編譯軟體編譯去分別適用不同的工作平台與製程。
  - 容易學習：語法與 C 語言相似。





## 2. Verilog 的模型

- Verilog 的四大模型 (model) :
  - 開關階層 (switch level) 或電晶體 (transistor) 模型。
  - 邏輯閘階層 (gate level) 模型。
  - 資料流 (data flow) 或暫存器轉移階層 (register transfer level) 模型。
  - 行為 (behavioral) 模型。



## 2.1 邏輯閘階層模型

- 在這個階層中，電路模組是由最基本的邏輯閘所連接形成的。

```
// 2-input AND gate
module and2(in1, in2, out);
input  in1, in2;
output out;

    and u1(out, in1, in2);

endmodule
```



## 2.2 資料流模型

- 在這個階層中，電路的設計重點在於說明資料如何在電路中的傳送過程。

```
// 2-input AND gate
module and2(in1, in2, out);
input  in1, in2;
output out;

    assign out = in1 & in2;

endmodule
```





## 2.3 行為模型


- 這個階層是 Verilog HDL 中的最高階層。
- 在這個階層中，我們只需考慮電路模組的功能，而不需考慮其硬體的詳細內容。

```
// 2-input AND gate
module and2(in1, in2, out);
input  in1, in2;
output out;
reg    out;
    always@(in1 or in2)
    begin
        out = in1 & in2;
    end
endmodule
```


 
### 3. Verilog 的模組

- Verilog 中的模組 (module) 是組成一個電路的基本單位，它描述了
  - 引用模組的檔案名稱。
  - 模組的名稱。
  - 所用到的輸出入埠名稱、個數與大小。
  - 電路所需的接線與暫存器。
  - 引用之較低階的模組別名。
  - 電路所需功能的指定敘述 (assign)。
  - 電路所需功能的行為層級的描述。
  - 函數 (functions) 與任務 (task)。







## 3.1 模組架構

編譯程式指引 // 'include & 'define

**module** module\_name(port list);

Port 的宣告 // input, output, inout

變數資料型態宣告 // wire, reg, ...

引用較低階的模組

邏輯閘階層之描述

資料流階層之描述

function 或 task 的宣告

行為階層之描述區塊

**endmodule**





## 3.2 電路檔案結構

- 如 C 語言的函數一般，Verilog 的模組中不能再有其他的模組存在。
- 在一個 Verilog 檔案中，可以同時存在多個模組。
- 模組宣告的順序可以是任意的。
- 模組名稱的命名規則與一般識別字相同。



## 3.3 Verilog 語法協定

- Verilog 語言的語法單元 (token) 包括：
  - 空白 (whitespace)
  - 註解 (comment)
  - 關鍵字 (keyword)
  - 識別字 (identifier)
  - 運算子 (operator)
  - 數字 (number)
  - ...





## 3.3 Verilog 語法協定

- 註解
  - Verilog 所提供的「註解」格式有
    - 單行註解
      - 使用「//」作為開始符號。
      - 結束符號為換行符號 (end\_of\_line)。
    - 多行註解
      - 使用「/\*」作為開始符號。
      - 使用「\*/」作為結束符號。





## 3.3 Verilog 語法協定

- 關鍵字
  - 所有的關鍵字必須使用英文小寫字母來表示。
  - 常見的關鍵字有

always	negedge	posedge	
begin	end	assign	wire
integer	function	endfunction	
module	endmodule		
for	if	else	
inout	input	output	
and	buf	nand	nor
not	or	xnor	xor





## 3.3 Verilog 語法協定

- 在 Verilog 電路描述中，識別字可用於定義變數名稱、函數名稱、模組名稱與物件實例 (instance) 名稱。
- 識別字的命名規則：
  - 第一個字元必須是英文字母。
  - 第二個之後的字元可以是英文字母、數字、底線 ( \_ )、或是錢字號 ( \$ )。
  - 識別字的長度沒有限制。
  - 識別字有區分英文大小寫。



## 3.3 Verilog 語法協定

- 運算子
  - Binary bit-wise operators:  $\sim$ ,  $\&$ ,  $|$ ,  $\wedge$ ,  $\sim\wedge$ ,  $\wedge\sim$
  - Unary reduction operators:  $\&$ ,  $\sim\&$ ,  $|$ ,  $\sim|$ ,  $\wedge$ ,  $\sim\wedge$ ,  $\wedge\sim$
  - Logical operators:  $!$ ,  $\&\&$ ,  $||$
  - 2's complement operators:  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$ ,  $\%$
  - Relational operators:  $>$ ,  $<$ ,  $>=$ ,  $<=$ ,  $==$ ,  $!=$ ,  $===$ ,  $!==$
  - Logical shift operators:  $>>$ ,  $<<$
  - Conditional operators:  $? :$
  - Duplication operators:  $\{n\{ <exp> <, <exp>> * \}$
  - Concatenation operators:  $\{ \}$





## 3.3 Verilog 語法協定

- 數字
  - 固定長度的數字
    - 語法：`<size>'<base><number>`
    - `<size>`：表所使用的 bit 數，十進位表示法
    - `<base>`：可以是 B、O、D、H
    - 範例：`1'B0`, `4'O7`, `8'HF`, `10'D9`
  - 不定長度的數字
    - 不使用 `<size>` 來指定 bit 數目，而是使用 HDL 編譯程式的內定值。
    - 範例：`'h89ab`, `128`, `'O377`, `'b1001`







## 4. MAX+plus II 的環境

### • MAX+plus II 之 Verilog 電路設計與模擬

- 利用文字編輯器建立新的 Verilog 檔案。

- 副檔名為 v。

- 指定專案名稱。

- 輸入 Verilog 電路模組。

- 儲存檔案。

- 建立內定符號。

- 執行功能編譯。

- 建立新的波形檔案。

- 副檔名為 scf。

- 選取欲觀察的輸入、輸出接點。

- 定義輸入接點的波形。

- 儲存波形檔案。

- 啟動電路模擬功能。

- 檢視模擬結果的波形。





## 4. MAX+plus II 的環境

- MAX+plus II 的限制
  - 每個 Verilog 檔案只能有一個 module 的宣告。
  - Module 名稱需與檔案名稱相同。
  - 不支援 task。
  - 並非每個在 IEEE 標準中的資料型態、運算子、運算式、邏輯閘等均有支援，而部分功能也只是有限制的支援。
  - 建議：使用 MAX+plus II 撰寫 Verilog 程式時，可利用其 on-line help 來了解所支援的部分。



## 5. 基本資料型態

- Verilog 的基本資料型態：
  - wire：代表一條接線
  - wand：Wired-AND
    - MAX+plus II 不支援
  - wor：Wired-OR
    - MAX+plus II 不支援
  - reg：暫存器
    - 主要功能為用於保持住電路中的某個值。
  - integer, real, ...：用於計算的過程。
    - MAX+plus II 僅支援 integer，且只能用於 for 敘述。





## 5.1 四種數值準位

- Verilog 所提供的四種數值準位 (value level) :
  - 0 :
    - 邏輯 0, Zero, False, Low, Logic Low, Ground,  $V_{SS}$ , Negative Assertion
  - 1 :
    - 邏輯 1, One, True, High, Logic High, Power,  $V_{DD}$ ,  $V_{CC}$ , Positive Assertion
  - X :
    - Unknown value
  - Z :
    - High impedance, Floating state, Tri-state, Disable driver





## 5.2 wire 的特性

- 資料型態為 wire 的變數為連接硬體元件之連接線。
- 變數必須被驅動，才能改變它的內容。
- 除非被宣告為一向量，否則 wire 型態的變數內定為一個位元的值，且其內定值為 Z。

```
wire  a, b, c;  
  
assign c = a & b;
```





## 5.3 reg 的特性

- 宣告為資料型態 `reg` 之變數的功能和一般程式語言中的變數類似，可以直接給定一個數值。
- 除非被宣告為一向量，否則 `reg` 型態的變數內定為一個位元的值，且其值為 `X`。

```
reg    a, b, c;  
  
always@(...)  
    c = a & b;
```





## 5.4 使用 wire 或 reg 的時機

- 使用 wire 所宣告的變數必須配合 assign 敘述來改變其值，且不能在 always 區塊中作為敘述的左值 (l-value) 。
- 使用 reg 所宣告的變數必須使用在 always 區塊中作為敘述的左值。







## 5.5 向量的宣告方式

- 向量 (vector) 的宣告方式
  - wire 與 reg 均可用於定義向量。
  - 向量是一個多位元的元件。

```
wire    [0:3]  in;  
wire    [0:3]  out;  
wire    [3:0]  a, b;  
  
reg      [0:3]  c;  
reg      [3:0]  d, e;
```





## 5.6 陣列表示法

- 陣列表示法
  - 陣列的內容可以是 wire、reg、integer 或向量。
  - 陣列是多個 1 位元或多位元的元件集合。
  - 編譯程式只能使用一維陣列的表示法。

```
wire    in[0:100];  
reg     out[0:100];
```

- MAX+plus II 沒有支援。





## 5.7 位元選擇與部分選擇

- 位元選擇
  - 選擇向量表示法中，變數的某個位元。
- 部分選擇
  - 選擇向量表示法中，變數的某一些連續的位元。

```
wire [7:0] a, b, c;  
assign c[0] = a[0] & b[0];
```

```
wire [7:0] a, b, c;  
assign c[3:0] = a[5:2]  
               & b[7:4];  
assign c[0:3] = a[3:0]; // X
```






## 6. 輸出入埠的宣告

- Verilog 的輸出入埠宣告包括：
  - 輸入埠 (input)
    - 所定義的埠具有輸入訊號的特性。
  - 輸出埠 (output)
    - 所定義的埠具有輸出訊號的特性。
  - 雙向埠 (inout)
    - 所定義的埠同時具有輸入與輸出訊號的特性。


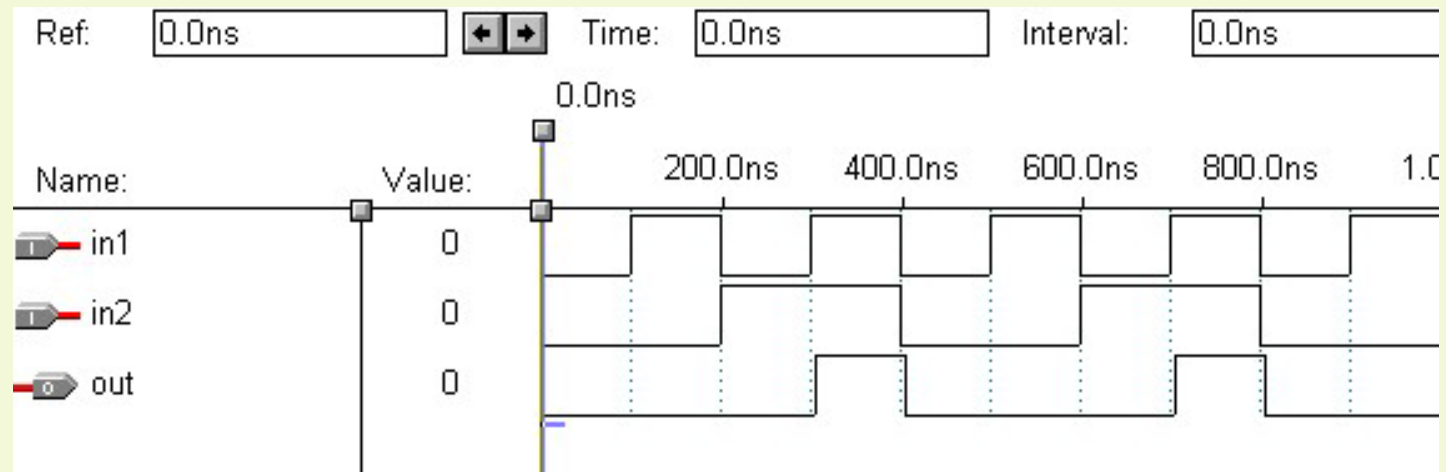
## 6.1 輸入埠與輸出埠


```
module and_2_1(in1, in2, out);  
  input  in1, in2;  
  output out;  
      assign out = in1 & in2;  
endmodule
```




 
## 6.2 雙向埠

```
module bidir(rw, din, da, iop);  
input  rw, din, da;  
inout iop;  
  
    assign iop = rw ?  
        ((din) ? da : iop)  
        : 1'bZ;  
  
endmodule
```



\* 在 MAX+plus II 中，電路有時序問題。





## 6.3 輸出入埠的規定

- 在 Verilog 中，所有輸出入埠的內定資料型態為 wire。
- 若需將訊號的值存起來，則必須將其資料型態宣告為 reg。
- 由於輸出入埠可用於與其他模組進行連接，因此可以將其視為在模組內外相互連接的兩個部分。





## 7. 邏輯閘階層模型的敘述


- 在這個階層中，電路模組是由最基本的邏輯閘所連接形成的。
- Verilog 所提供的基本邏輯閘有
  - 多輸入埠邏輯閘
    - and, nand, or, nor, xor, xnor
    - MAX+plus II 最多支援 12 個輸入埠，且不支援 xor 與 xnor
  - 多輸出埠邏輯閘
    - buf, not
  - 致能邏輯閘
    - bufif0, bufif1, notif0, notif1




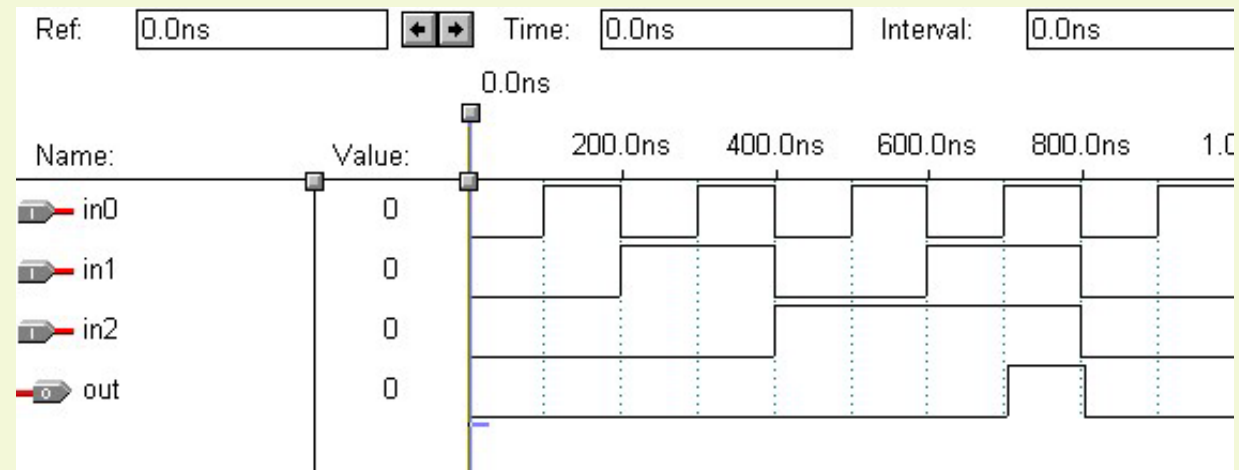
## 7.1 多輸入埠邏輯閘範例 - 1

```
module test(in, out);  
  input  [2:0] in;  
  output out;  
      and u1(out, in[0], in[1], in[2]);  
endmodule
```







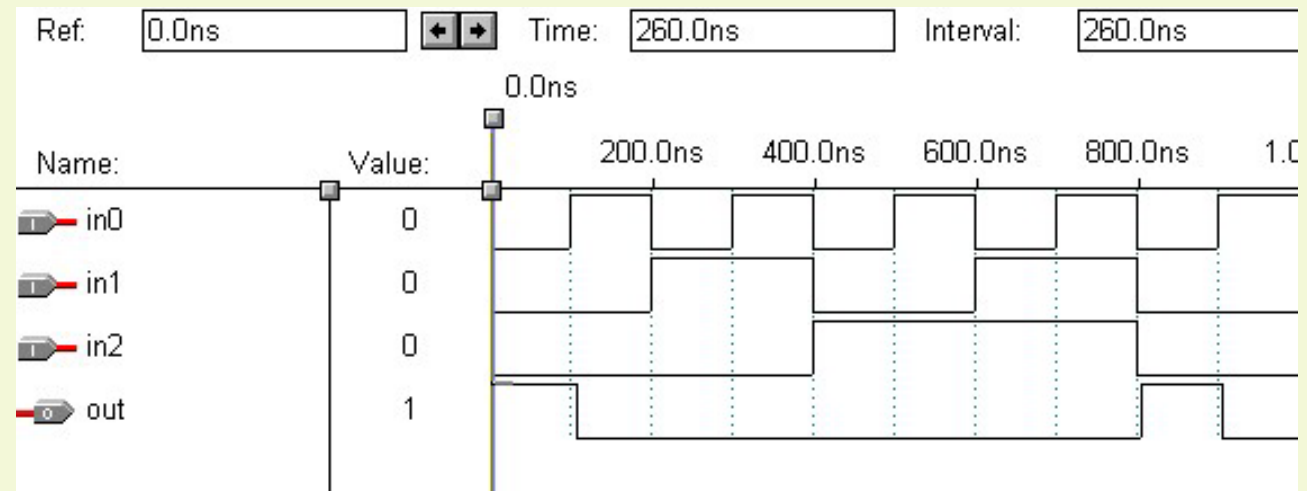
## 7.1 多輸入埠邏輯閘範例 - 2


```
module test(in, out);  
  input  [2:0] in;  
  output out;  
      nor u1(out, in[0], in[1], in[2]);  
endmodule
```




 
## 7.2 多輸出埠邏輯閘範例 - 1


```
module test(in, out);  
input    in;  
output   [1:0] out;  
    not u1(out[0], out[1], in);  
endmodule
```





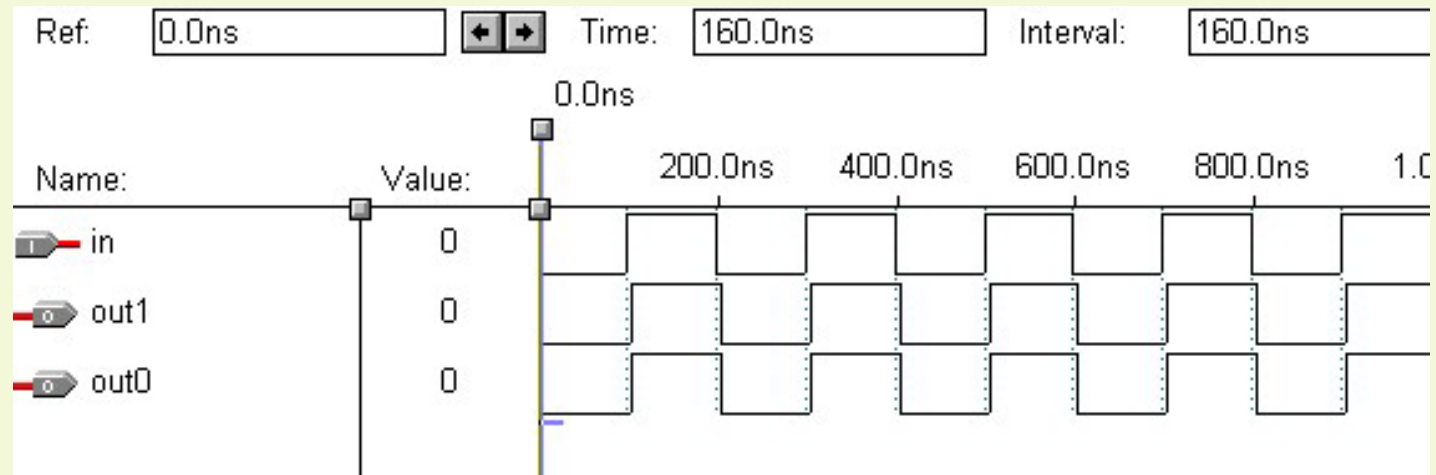
## 7.2 多輸出埠邏輯閘範例 - 2

```
module test(in, out);  
input    in;  
output   [1:0] out;  
    buf u1(out[0], out[1], in);  
endmodule
```



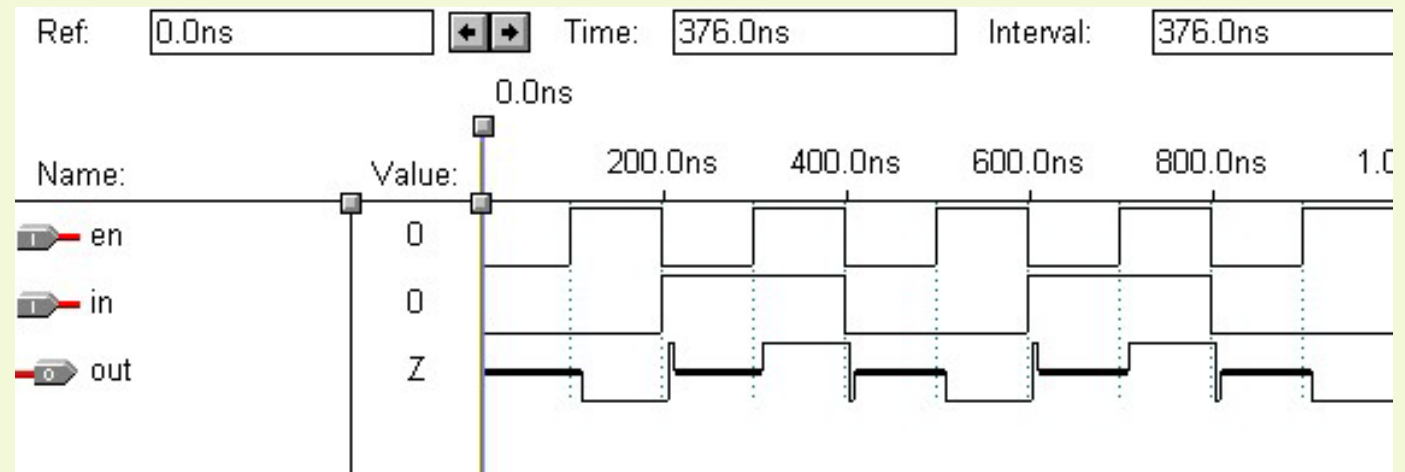
## 7.3 致能邏輯閘範例 - 1

```
module test(in, out, en);  
  input    in, en;  
  output   out;  
    bufif1 u1(out, in, en);  
endmodule
```


 
## 7.3 致能邏輯閘範例 - 2

```
module test(in, out, en);  
  input    in, en;  
  output   out;  
    notif0 u1(out, in, en);  
endmodule
```



## 8. 資料流模型的敘述

- 在這個階層中，電路的設計重點在於說明資料如何在電路中的傳送過程。
- 在此模型中，常用的敘述有 `assign`：
  - 驅動某個值到 `wire`、`wand`、`wor` 或 `tri`。
  - 用於描述組合邏輯電路。
  - 必須避免使用迴路式的寫法：

```
assign a = b + a;
```



## 8.1 組合邏輯電路範例

$$X = A \cdot C \cdot D' + B \cdot C' + B \cdot D + C \cdot D$$
$$Y = A' + B + C$$

```
module boolean(a, b, c, d, x, y);  
input  a, b, c, d;  
output x, y;  
    assign x = (a & c & (!d))  
               | (b & (!c)) | (b & d) | (c & d);  
    assign y = (!a) | b | c;  
endmodule
```





## 8.2 可用於電路合成的運算子

- Binary bit-wise operators

- $\sim$  : NOT
- $\&$  : AND
- $|$  : OR
- $\wedge$  : XOR
- $\sim\wedge, \wedge\sim$  : XNOR

```
module test(in1, in2, out);  
input  in1, in2;  
output [0:4] out;  
    assign out[0] = ~in1;  
    assign out[1] = in1 & in2;  
    assign out[2] = in1 | in2;  
    assign out[3] = in1 ^ in2;  
    assign out[4] = in1 ~^ in2;  
endmodule
```







## 8.2 可用於電路合成的運算子

- Unary reduction operators

- $\&$  : AND
- $\sim\&$  : NAND
- $|$  : OR
- $\sim|$  : NOR
- $\wedge$  : XOR
- $\sim\wedge, \wedge\sim$  : XNOR

```
module test(in, out);  
input    [0:3] in;  
output   [0:5] out;  
  
    assign out[0] = &in;  
    assign out[1] = ~&in;  
    assign out[2] = | in;  
    assign out[3] = ~| in;  
    assign out[4] = ^ in;  
    assign out[5] = ~^ in;  
  
endmodule
```





## 8.2 可用於電路合成的運算子

- Logical operators
  - ! : NOT
  - && : AND
  - || : OR

```
module test(in1, in2, out);  
input  in1, in2;  
output [0:2] out;  
    assign out[0] = ! in1;  
    assign out[1] = in1 && in2;  
    assign out[2] = in1 || in2;  
endmodule
```





## 8.2 可用於電路合成的運算子

- 2's complement arithmetic

- + : Add
- - : Subtract
- \* : Multiply
- / : Divide
- % : Module

```
module test(i1, i2, o1, o2, o3);  
input      i1, i2;  
output     [0:1] o1, o2, o3;  
    assign o1 = i1 + i2;  
    assign o2 = i1 - i2;  
    assign o3 = i1 * i2;  
endmodule
```





## 8.2 可用於電路合成的運算子

- Relational operators

- >

- <

- >=

- <=

- ==

- !=

```
module test(a, b, lt, eq, le);  
input      [0:3] a, b;  
output     lt, eq, le;  
    assign lt = (a > b);  
    assign eq = (a == b);  
    assign le = (a < b);  
endmodule
```





## 8.2 可用於電路合成的運算子

- Logical shift operators
  - >>
  - <<

```
module test(in, out1, out2);  
input      [0:3] in;  
output     [0:3] out1, out2;  
    assign out1 = in << 1;  
    assign out2 = in >> 1;  
endmodule
```

\* MAX+plus II 僅支援常數值的移位量。





## 8.2 可用於電路合成的運算子

- Conditional operator
  - ? :

```
module test(a, b, sel, out);  
input      a, b, sel;  
output     out;  
    assign out = sel ? a : b;  
endmodule
```





## 8.2 可用於電路合成的運算子

- Duplication operator
  - $\{\{\}\}$
- Concatenation operator
  - $\{\}$

```
module test(in, out1, out2);  
input      [0:7] in;  
output     [0:7] out1, out2;  
    assign out1 = {2{4'b1100}} + in;  
    assign out2 = {{3{2'b10}}, 2'b00} + in;  
endmodule
```





## 9. 行為模型的敘述

- 在這個階層中，我們只需考慮電路模組的功能，而不需考慮其硬體的詳細內容。
- Verilog 的時序控制為以事件為基礎的時序控制 (event-based timing control) :
  - 事件：
    - 接線或暫存器的值被改變。
    - 模組的輸入埠接收到新的值。
  - 可用於電路合成的控制方式：
    - 正規事件控制：正緣、負緣、訊號值改變
    - 多事件或訊號控制







## 9.1 always 敘述

- always 敘述的觀念有如監督程式一般，隨時監看著輸出入埠訊號的變化，然後告知模組內部進行相關的處理。
- 語法

```
always  
    statement
```

```
always@(event_expression)  
    statement
```

```
always  
begin  
    statements  
end
```

```
always@(event_expression)  
begin  
    statements  
end
```





## 9.1 always@ 敘述

- always@(...) 括弧內的運算式稱之為事件運算式 (event expression)，其可以是
  - 單一訊號
    - 屬於準位觸發 (level trigger)。
  - 多個訊號
    - 利用 or 關鍵字連接不同訊號。
    - 屬於準位觸發 (level trigger)。
  - 邊緣觸發
    - 正緣觸發：posedge
    - 負緣觸發：negedge








## 9.1 always@ 敘述

- 多個訊號的範例

```
module test(a, b, out);  
input  a, b;  
output out;  
reg    out;  
    always@(a or b)  
    begin  
        out = a | b;  
    end  
endmodule
```

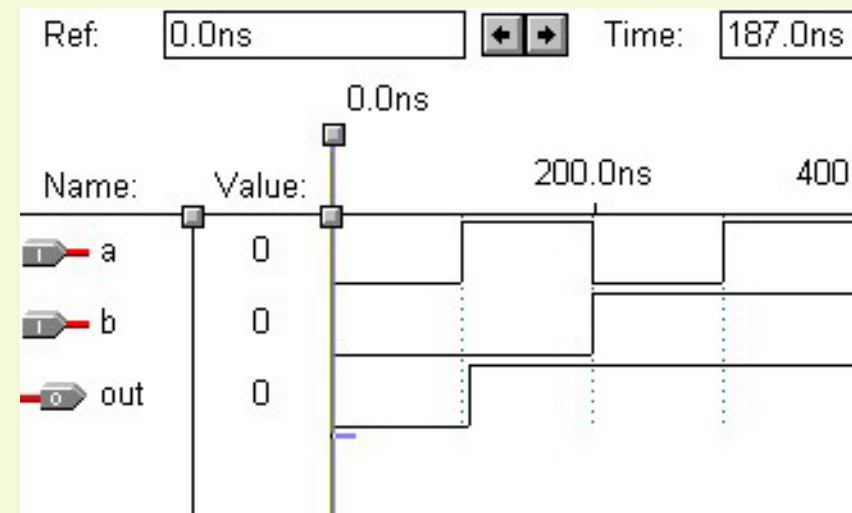



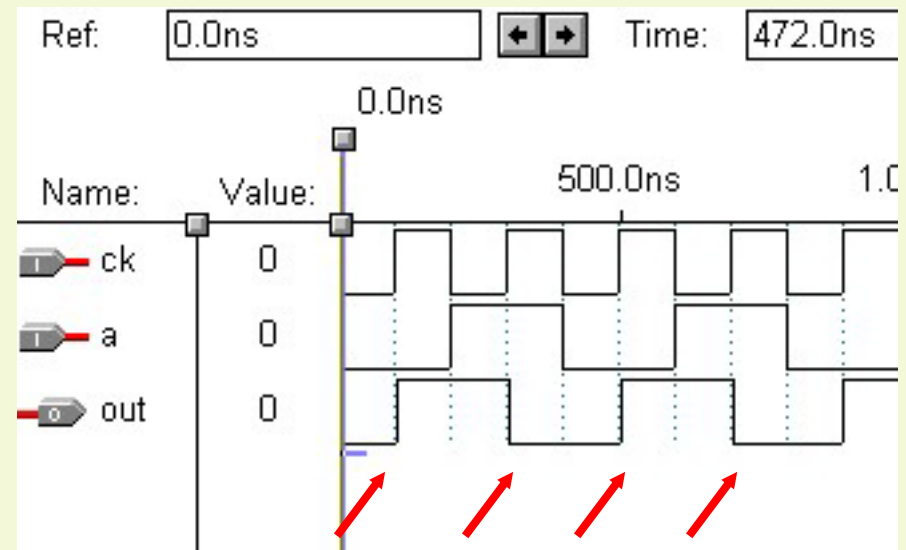
## 9.1 always@ 敘述

- 邊緣觸發：posedge

```
module test(a, ck, out);  
input  a, ck;  
output out;  
reg    out;  
    always@(posedge ck)  
    begin  
        out = ~ a;  
    end  
endmodule
```





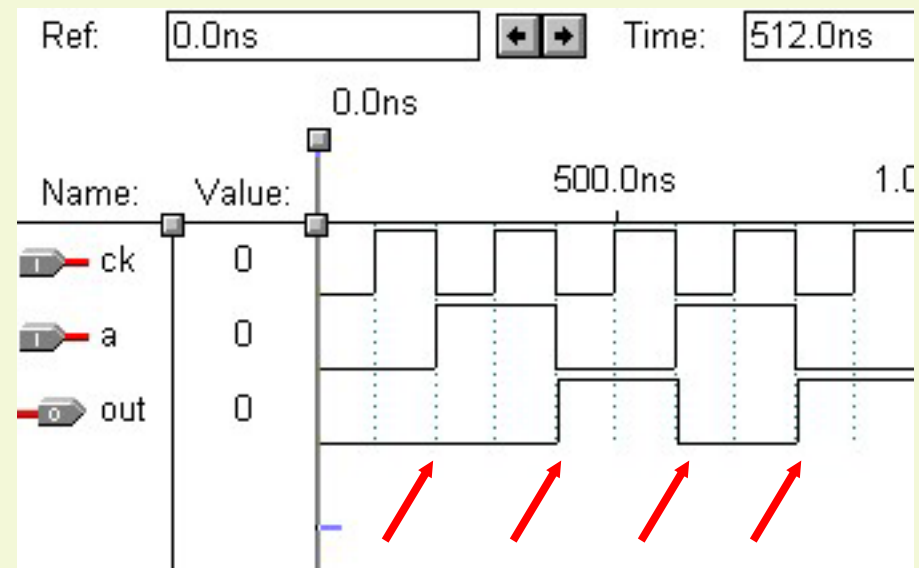
## 9.1 always@ 敘述

- 邊緣觸發：negedge

```
module test(a, ck, out);  
input  a, ck;  
output out;  
reg    out;  
    always@(negedge ck)  
    begin  
        out = ~ a;  
    end  
endmodule
```





## 9.2 if 敘述

- 可用來進行訊號值的判斷，後根據判斷結果執行相關處理。
- if 敘述能處理正準位與負準位觸發兩種訊號。
- 語法：

```
if (expression)  
    statement
```

```
if (expression)  
begin  
    statements  
end
```





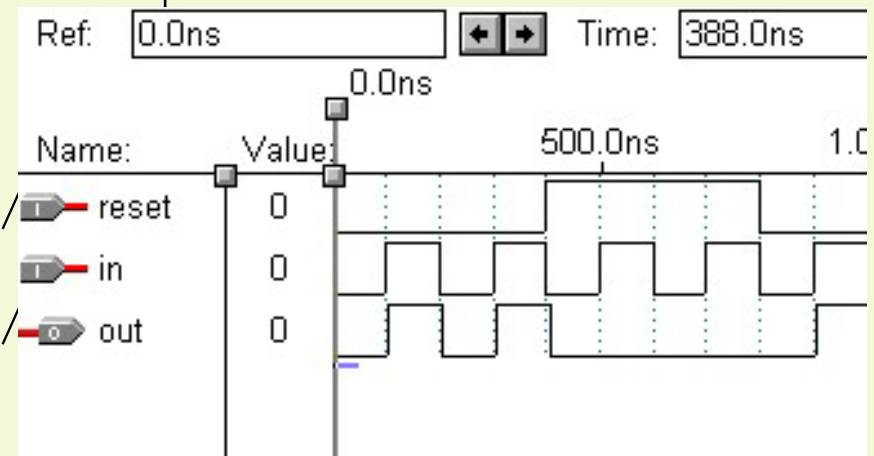
## 9.2 if 敘述

- 準位觸發

```
module test(reset, in, out);  
input  reset, in;  
output out;  
reg    out;  
    always  
    begin  
        if (reset == 1'b1) /  
            out = 0;  
        if (reset == 1'b0) /  
            out = in;  
    end  
endmodule
```







## 9.2 if 敘述

- 準位觸發 – 另一種寫法

```
module test(reset, in, out);  
input  reset, in;  
output out;  
reg    out;  
    always  
    begin  
        if (reset)          // 正  
            out = 0;  
        if (! reset)        // 負  
            out = in;  
    end  
endmodule
```





 
## 9.3 if-else 敘述

- 語法：

```
if (expression)
    statement
else statement
```



```
if (expression)
begin
    statements
end
else
begin
    statements
end
```





## 9.3 if-else 敘述

- 範例：優先權編碼器 (priority encoder)

```
always@(X, Y, Z)
begin
    if (Z)                // highest
        out = result4;
    else if (Y)
        out = result3;
    else if (X)
        out = result2;
    else out = result1; // lowest
end
```





## 9.4 case 敘述

- case 敘述爲一多路分支選擇的敘述。
- 如果電路中所有可能的分支判別條件都被指定了，則稱爲 full case。
- 語法：


```
case (expression)
    alter_1, alter_2: stm_1;
    alter_3: stm_2;
    ...
    default: default_stm;
endcase
```


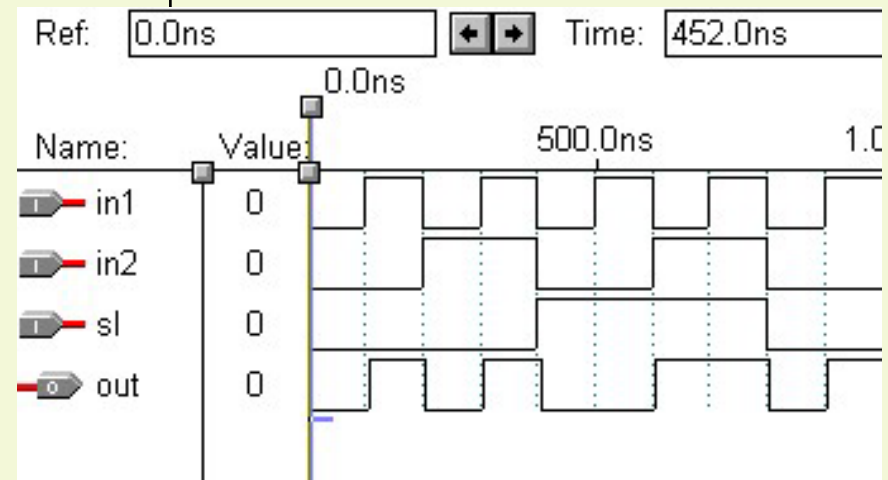
## 9.4 case 敘述

- 範例：2X1 Multiplexor

```
module mux21(in1, in2, s1, out);  
input  in1, in2, s1;  
output out;  
reg    out;  
    always@(in1 or in2 or s1)  
    begin  
        case (s1)  
            1'b0: out = in1;  
            1'b1: out = in2;  
        endcase  
    end  
endmodule
```



## 9.4 case 敘述

- 範例：  
Priority  
encoder

當 X、Y、Z 均  
為 2'b11 時，  
out 的值為何？

```
module test(X, Y, Z, out);  
input  [0:1] X, Y, Z;  
output [0:2] out;  
reg     [0:2] out;  
always@(X or Y or Z)  
begin  
    case (2'b11)  
        X: out = 3'b001;  
        Y: out = 3'b010;  
        Z: out = 3'b100;  
        default: out = 3'b000;  
    endcase  
end  
endmodule
```





## 9.4 casex 與 casez 敘述

- Verilog 中還有 casex 與 casez 兩種 case 敘述。
  - casex
    - 允許 alter 選項中有未知值 (?) 出現。
    - experssion 不允許出現 Z 或 X。
  - casez
    - 允許 alter 選項中有未知值 (?) 出現。
    - experssion 允許出現 Z。
  - MAX+plus II 不支援 casex 與 casez。





## 9.5 迴圈敘述 -- for

- Verilog 提供有 for、while、repeat 和 forever 等迴圈敘述。
- MAX+plus II 僅支援 for 敘述而已。
- 語法：

```
for (statement; expression; statement)
begin
    statements;
end
```

- 所有迴圈敘述僅能在 always 敘述中執行。







## 9.5 迴圈敘述 -- for

```
module forloop(a, b, out);  
input      [0:7] a, b;  
output     [0:7] out;  
reg        [0:7] out;  
integer    i;  
    always@(a or b)  
    begin  
        for (i = 0; i <= 7; i = i + 1)  
            out[i] = a[i] | b[i];  
    end  
endmodule
```





## 9.6 function 敘述

- Verilog 中的 function 敘述的用途與 C 語言中只利用 function 傳回計算結果的函數是相同的。
- function 的傳回值是儲存在與函數名稱相同的變數中。
- 語法：

```
function <range> name;  
input  參數宣告;  
      函數主體  
endfunction
```



## 9.6 function 敘述

```
module fun_as(a, b, Add,  
             Sub, Inc, c);  
    input  [0:3] a, b;  
    input  Add, Sub, Inc;  
    output [0:3] c;  
    reg    [0:3] c;  
    always@(a or b or Add  
           or Sub or Inc)  
    begin  
        if (Add)  
            c = a + b;  
        else  
            c = ff(a, b, Sub, Inc);  
        end  
    end
```

```
function [0:3] ff;  
input  [0:3] a, b;  
input  Sub, Inc;  
    begin  
        if (Sub)  
            ff = a - b;  
        else if (Inc)  
            ff = a + 1;  
        else  
            ff = a - 1'b1;  
        end  
    endfunction  
endmodule
```

\* 在 MAX+plus II 中，function 必須在使用之前被宣告。






## 9.7 parameter 敘述

- parameter 敘述可用於定義一個常數供模組用來定義輸出入埠的寬度、向量的大小等。
- 語法：


```
parameter name = number;
```

 



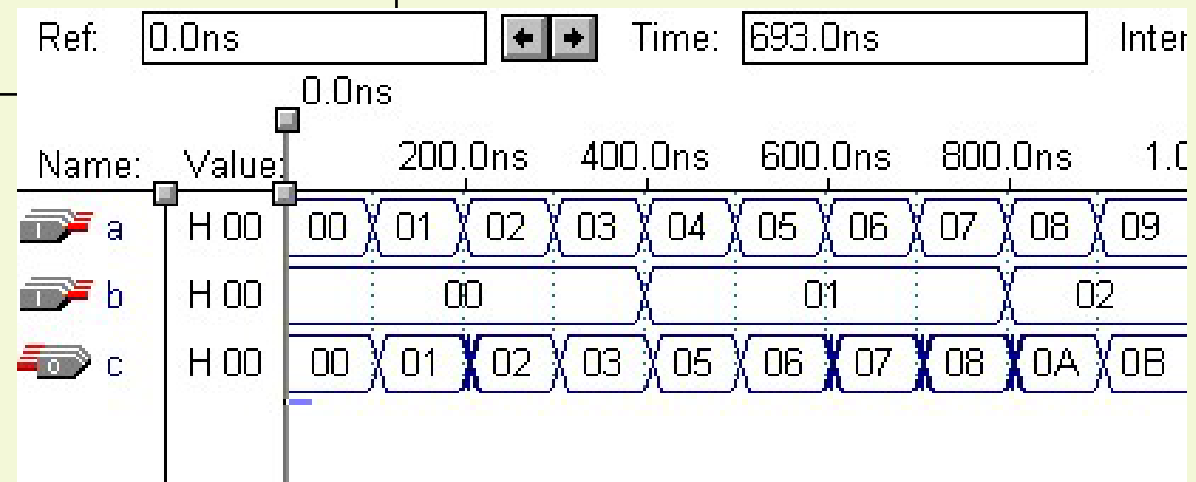
## 9.7 parameter 敘述

```
module add8(a, b, c);  
parameter width=8;  
input  [1:width] a, b;  
output [1:width] c;  
    assign c = a + b;  
endmodule
```


 
## 10. 編譯命令

- 如 C 語言之編譯命令 (compiler directives) 一般，Verilog 也提供了一些編譯命令供使用者利用，以便指示編譯程式進行一些編譯的前置作業。
- 常見的編譯命令有：
  - ``include`
  - ``define`





## 10.1 `include

- `include  
可將其他  
Verilog 檔案  
引入至目前  
的檔案一起  
編譯、合  
成。


```
module fa1(a, b, ci, s, co);  
input    a, b, ci;  
output   s, co;  
    assign {co, s} = a + b + ci;  
endmodule
```

```
`include "fa1.v"  
module fa2(a, b, ci, s, co);  
input    [1:0] a, b;  
input    ci;  
output   [1:0] s;  
output   co;  
wire     c1;  
    fa1 ffa0(a[0],b[0],ci,s[0],c1);  
    fa1 ffa1(a[1],b[1],c1,s[1],co);  
endmodule
```



## 10.2 模組間埠對應的方式

- 當模組引用其他模組的時候，必須將訊號透過該模組的輸出入埠傳送給該模組。

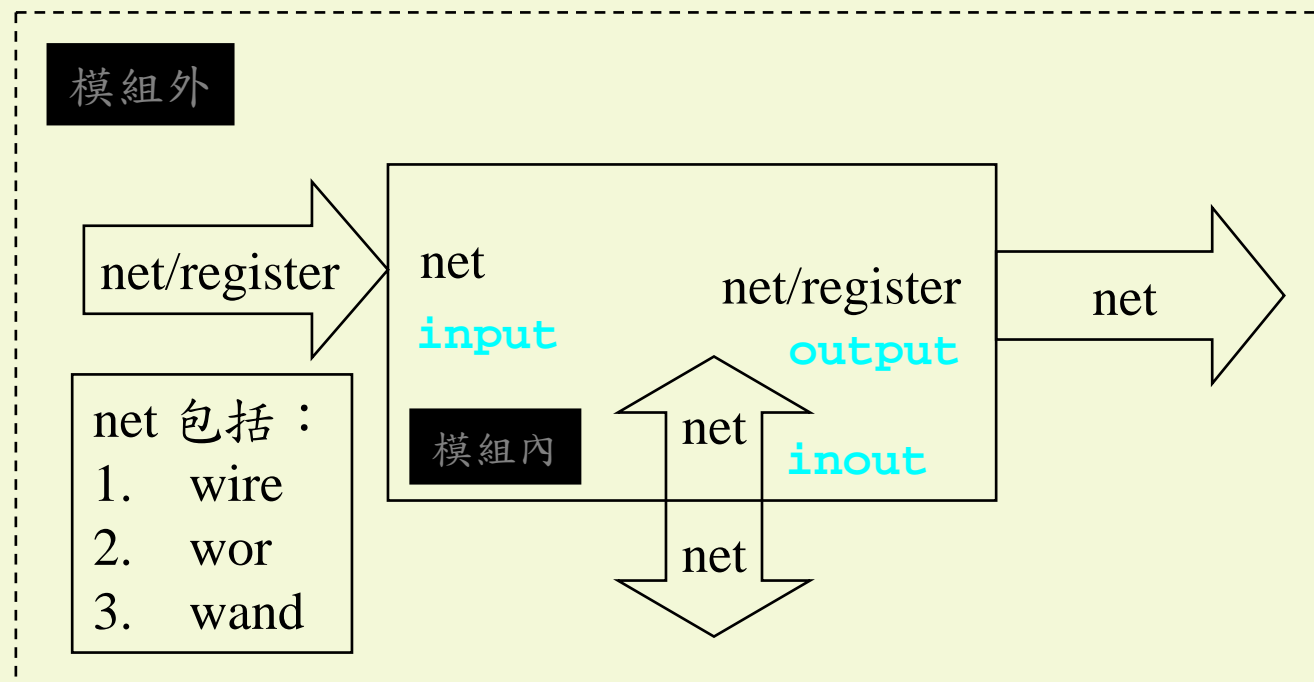





 
## 10.2 模組間埠對應的方式

- 在 Verilog 中，模組間埠的對應方式可分為：
  - 依模組定義之輸出入埠的順序來連接。
    - In-Order
  - 依「指定輸出入埠名稱」的方式來連接。
    - By-name





## 10.2 模組間埠對應的方式

- 依模組定義之輸出入埠的順序來連接：

```
module or_2(a, b, c);  
input  a, b;  
output c;  
    assign c = a | b;  
endmodule
```

```
`include "or_2.v"  
module or_8(a, b, c);  
input  [3:0] a, b;  
output [3:0] c;  
    or_2 o1(a[0], b[0], c[0]);  
    or_2 o2(a[1], b[1], c[1]);  
    or_2 o3(a[2], b[2], c[2]);  
    or_2 o4(a[3], b[3], c[3]);  
endmodule
```





## 10.2 模組間埠對應的方式

- 依「指定輸出入埠名稱」的方式來連接：

```
`include "or_2.v"
module or_8(a, b, c);
input    [3:0] a, b;
output   [3:0] c;
    or_2  o1(.a(a[0]), .b(b[0]), .c(c[0]));
    or_2  o2(.c(c[1]), .b(b[1]), .a(a[1]));
    or_2  o3(a[2], b[2], c[2]);
    or_2  o4(a[3], b[3], c[3]);
endmodule
```





## 10.3 `define

- `define  
可用來定義模組中所用到的常數。

```
`define SI 4
module buf4(in, out, clock);
input  [0:`SI-1] in;
input  clock;
output [0:`SI-1] out;
reg    [0:`SI-1] out;
integer i;
    always@(posedge clock)
    begin
        for (i=0; i<`SI; i=i+1)
            out[i] = in[i];
    end
endmodule
```





## 10.4 defparam 敘述

- 可用於取代引入模組內之以 parameter 敘述所定義之常數值。
- 語法：

```
defparam instance_name.id1 = number1;
```





## 10.4 defparam 敘述

```
module or8(a, b, c);  
  parameter width=8;  
  input [1:width] a, b;  
  output [1:width] c;  
    assign c = a | b;  
endmodule
```

```
`include "or8.v"  
module or4(a, b, c);  
  parameter size = 4;  
  input [1:size] a, b;  
  output [1:size] c;  
    or8o4(a, b, c);  
    defparam o4.width=4;  
endmodule
```

在 MAX+plus II 中，defparam 所重新定義的值必須小於原來 parameter 所定義的值。





# 11. 循序邏輯電路範例



- 循序邏輯電路最主要包含：
  - 記憶元件 (memory)
    - 閂鎖 (latch)
    - 正反器 (flip-flop)
    - 暫存器 (register)
  - 計數器 (counter)
    - 同步計數器 (synchronous counter)
    - 漣波計數器 (ripple counter)
  - 有限狀態機器 (finite state machine)


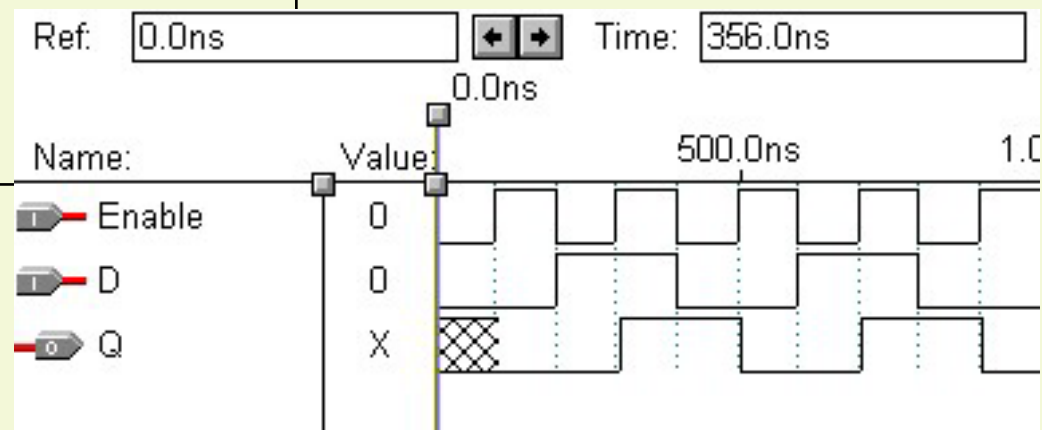 
## 11.1 記憶元件 -- 閃鎖

- 具有 output enable 控制的 D-type latch :

```
module latch_d(Enable, D, Q);  
input  Enable, D;  
output Q;  
reg    Q;  
    always@(Enable or D)  
        if (Enable)  
            Q = D;  
endmodule
```





 
## 11.1 記憶元件 -- 正反器

- 具有同步重置的 D-type flip/flop :


```
module D_FF_SR(clock, reset, D, Q);  
input  clock, reset, D;  
output Q;  
reg    Q;  
    always @(posedge clock)  
    begin  
        if (reset == 1'b1)  
            Q = 1'b0;    // reset  
        else    Q = D;  
    end  
endmodule
```


 
## 11.1 記憶元件 -- 暫存器

- 具有 clear 控制訊號的同步 16 位元暫存器：

```
module reg_16(clear, clock, in, out);  
input      clear, clock;  
input      [0:15] in;  
output     [0:15] out;  
reg        [0:15] out;  
    always@(posedge clock)  
    begin  
        if (clear == 1'b1)  
            out = 16'b0;  
        else out = in;  
    end  
endmodule
```





 
## 11.2 計數器 -- 同步計數器

- 具有 reset 與 enable 控制訊號的 4 位元同步計數器：

```
module counter1(reset, enable, clk, out);  
input    reset, enable, clk;  
output   [0:3] out;  
reg      [0:3] out;  
    always@(posedge clk) begin  
        if (reset)  
            out = 0;  
        else if (enable)  
            out = out + 1;  
    end  
endmodule
```





 
## 11.2 計數器 -- 同步計數器

- 上下數計數器

```
module counter1(direct, clk, out);  
input      direct, clk;  
output     [0:3] out;  
reg        [0:3] out;  
integer    value;  
    always@(posedge clk) begin  
        if (direct)  
            value = 1;  
        else value = -1;  
        out = out + value;  
    end  
endmodule
```






## 11.3 有限狀態機器

- 有限狀態機器是循序電路中變化性最多的一種電路，常被應用在一些具有特殊要求的控制電路中。
- 有限狀態機器依其輸入訊號、輸出訊號、以及狀態之間的關係，可分成：
  - Moore machine
    - 輸出訊號僅與目前的狀態有關，而與輸入訊號無關。
  - Mealy machine
    - 輸出訊號與輸入訊號及狀態均有關係。



## 11.3 有限狀態機器

- Moore machine

 

目前 狀態	次一狀態		輸出 Y
	輸入 0	輸入 1	
S0	S2	S1	0
S1	S0	S2	0
S2	S1	S0	1





## 11.3 有限狀態機器

```
module moore(reset, clk, x, y);
input reset, clk, x;
output y;
reg y;
parameter s0=2'b00,
           s1=2'b01, s2=2'b10;
reg [0:1] ps, ns;

always@(reset or ps)
begin
    if (reset)
    begin
        ns = s0; y = 0;
    end
    else
    begin
        case(ps)

```

```
            s0: begin
                    if (x == 0)
                        ns = s2;
                    else ns = s1;
                    y = 0;
                end
            s1: begin
                    if (x == 0)
                        ns = s0;
                    else ns = s2;
                    y = 0;
                end
            ....
        endcase
    end end // else & always


always@(posedge clk)
    ps = ns;

endmodule
```



## 11.3 有限狀態機器

- Mealy machine

 

目前 狀態	次一狀態		輸出	
	X=0	X=1	X=0	X=1
S0	S2	S1	0	0
S1	S0	S2	0	0
S2	S1	S0	1	1







## 11.3 有限狀態機器

```
module mealy(reset, clk, x, y);
input reset, clk, x;
output y;
reg y;
parameter s0=2'b00,
           s1=2'b01, s2=2'b10;
reg [0:1] ps, ns;

always@(reset or ps)
begin
    if (reset)
    begin
        ns = s0; y = 0;
    end
    else
    begin
```

```
        case(ps)
            s0: begin
                    if (x == 0)
                        ns = s2;
                    else ns = s1;
                    if (x == 0)
                        y = 0;
                    else y = 0;
                end
            .....
        endcase
    end end // else & always

always@(posedge clk)
    ps = ns;

endmodule
```





# LAB



**Bioelectromagnetics Lab**

# LAB 1

## ● 題目：

請使用verilog設計一全加器(Full Adder)

## ● 說明：

-輸入腳：

- in1：加法運算元1
- in2：加法運算元2
- carryin：進位輸入值

-輸出腳：


- sum：加法總和
- carryout：進位輸出值

布林方程式：

- $\text{sum} = \text{in1} \oplus \text{in2} \oplus \text{carryin}$
- $\text{Carryout} = \text{in1} \cdot \text{in2} + \text{in1} \cdot \text{carryin} + \text{in2} \cdot \text{carryin}$



## 模擬波形圖：

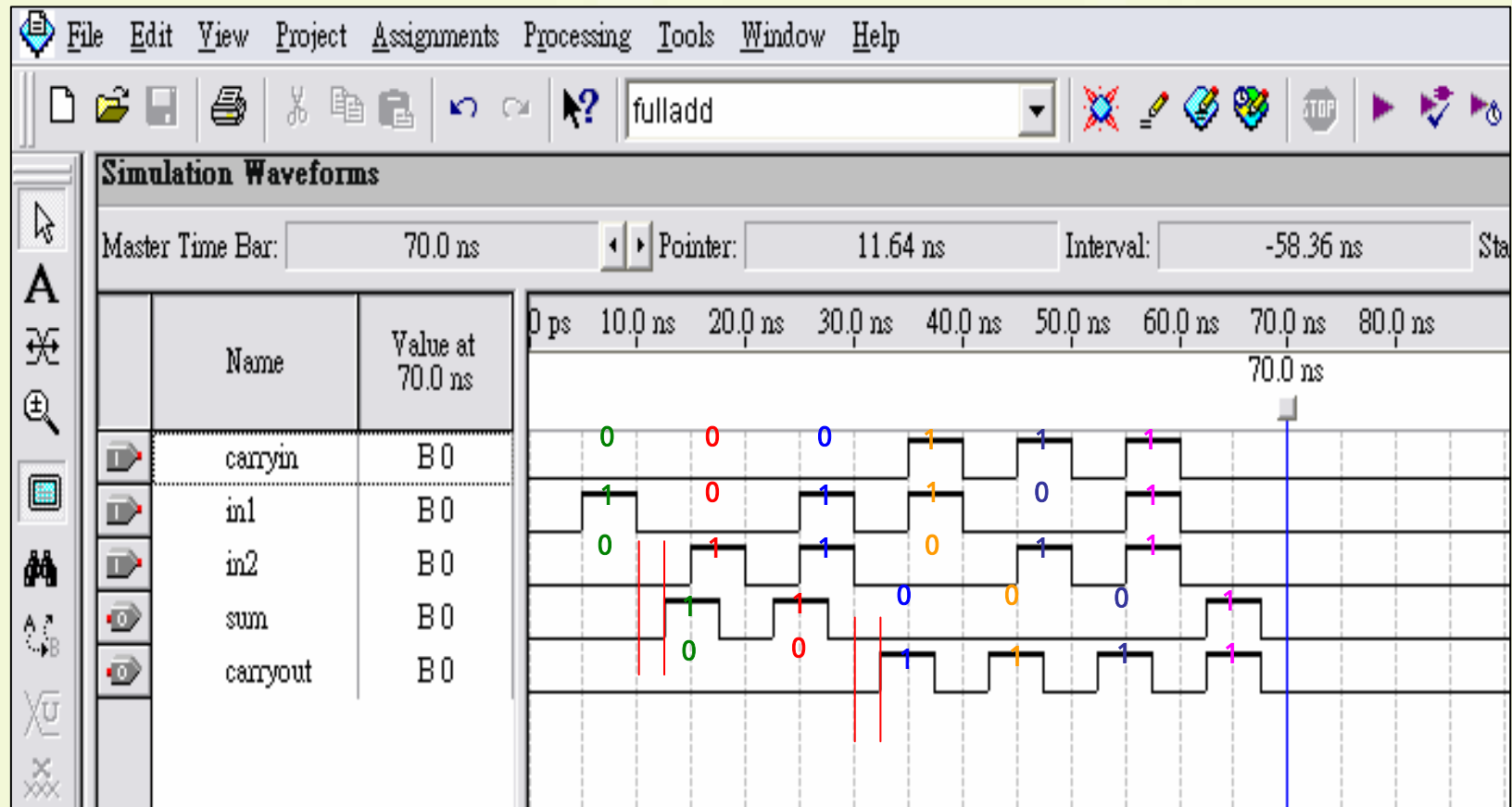

說明：輸出結果sum、carryout都有半週期的延遲(delay)。  
**Bioelectromagnetics Lab**



# LAB 2

●題目：

設計一個四對一多工器

●腳位：

腳位：

控制線2條：S0、S1

輸出線4條：Y[3..0]

S1	S2	Y[3..0]
0	0	0001
0	1	0010
1	0	0100
1	1	1000



# LAB 3



## ●題目：

利用hw1設計一個四位元進位加法器

## ●腳位：

輸入：a[3..0]、b[3..0]、carryin

輸出：sum[3..0]、carryout

 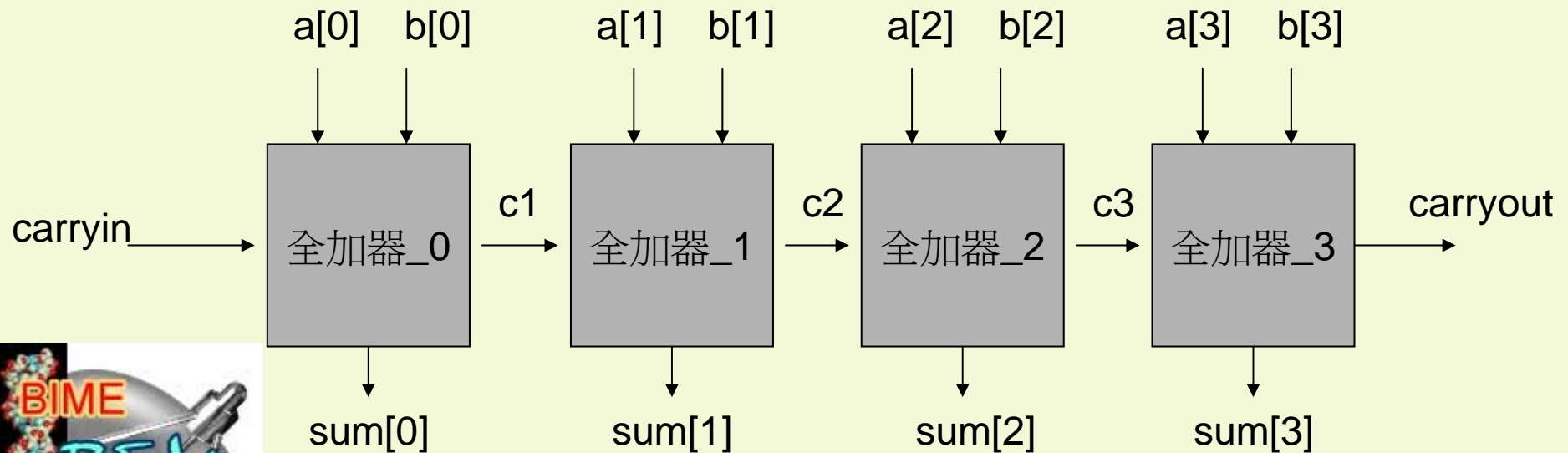



Thanks for your attention.

